

Erratum

Dans l'article *Ravitaillement supplémentaire pour l'ordi/p* (CQ-QSO 09/10-2015), une faute s'est glissée dans l'article en français! Dans cet article, on parle d'une résistance de 22Ω 5 W insérée dans le circuit du collecteur du 2N3055. Ce doit être une résistance de seulement $0,22 \Omega$ 5 W. Le schéma et la liste des composants sont quant à eux, exacts.